

מדינת ישראל
משרד החינוך

בגירות לבתי-ספר על-יסודיים
מועד הבחינה: קיץ תשס"ב, 2002
מספר השאלה: 917521
נתונים ונוסחאות בפיזיקה
נספח:
ל-5 יח"ל

פִיזֶיקָה

لتלמידי 5 ייחידות לימוד

חַשְׁמָל הוֹרָאָתּוֹת לְנִבְתּוֹן

- א. משך הבחינה: שעה וחצי.
- ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה: בשאלון זה חמש שאלות, ומהן عليك לענות על שלוש שאלות בלבד.
כל שאלה – $\frac{1}{3} \times 33$ נקודות. $33 \times 3 = 100$ נקודות
- ג. חומר עזר מותר בשימוש:
1. מחשבון (כולל מחשבון גրפי).
 2. נתונים ונוסחאות בפיזיקה המצורפים לשאלון.
- ד. הוֹרָאָתּוֹת מֵוַחֲדוֹת:
1. ענה על מספר שאלות כפי שנטבקשת. תשובה לשאלות נוספת נוספת לא ייבדקו.
(התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 2. בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשום את הנוסחאות שאתה משתמש בהן.
(כאשר אתה משתמש בסימן שאינו מופיע בדף הנוסחאות, רשום את פירוש הסימן במיללים). לפני שתבצע פעולות חישוב, הצב את הערכים המתאים בנוסחאות.
רק לאחר הצבנה בצע את פעולות החישוב. אידרישום הנוסחה או אי-ביצוע הצבנה עלולים להוריד מהציון. רשום את התוצאה המתתקבלת ביחידות המתאיםות.
 3. בחישוביך השתמש בערך של 10 מי לשנייה² בשביל תאוצת הנפילה החופשית.

כתב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב בטויטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה).
רישום טיווטה כלשהן על דפים מחוץ למחברת הבחינה עליל לרום לפסילת הבחינה! רשום "טיויטה" בראש כל עמוד טיוטה.
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לבנות ולבנות נקבנות ונקבנות אחד.


בַהֲצָלָחָה!

/המשך מעבר לדף/

השאלות


ענה על שלוש מהשאלות 1-5 (לכל שאלה – $\frac{1}{3}$ נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו).

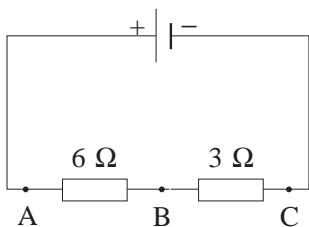- .1. לרשותנו של תלמיד היו מקור מתח שהcac"מ שלו $V = 12$ והתנגדותו הפנימית $\Omega = 1$; שני נגדים שהתנגדויותיהם $\Omega = 3$ ו- $\Omega = 6$; טילים אידיאליים (שהתנגדויותיהם ניתנות להזנחה). התלמיד חיבר בטור את שני הנגדים אל מקור המתח, כמפורט בתרשימים A.



תרשים A

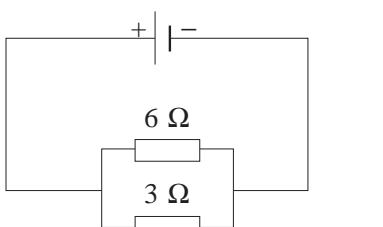- .א. חשב את המתח בין קצות הנגד שהתנגדותו $\Omega = 3$. (3 נקודות)
- .ב. נתון כי הפוטנציאל של הבדיקה השילילי של מקור המתח הוא אפס. חשב את הפוטנציאל בנקודה A ובנקודה B . (9 נקודות)
- .ג. האם זרם העובר בנקודה B גדול מהזרם העובר בנקודה C , קטן ממנו או שווה לו? נמק. (7 נקודות)
- .ד. הגדר את המושג "התנגדות שකולה". (אין צורך לחשב את ההתנגדות השකולה של המעגל או לרשום ביטוי מתמטי). (7 נקודות)



תרשים ב

- .ה. התלמיד חיבר במקביל את שני הנגדים אל מקור המתח, כמפורט בתרשימים ב. האם מתח הבדיקות במצב זה גדול ממתנה הבדיקות במעגל המתואר בתרשימים א, קטן ממנו או שווה לו? נמק. ($\frac{1}{3}$ 7 נקודות)


.2 התרשימים שלפניך מתאר מעגל חשמלי, הכולל סוללה שהכח"ם שלה $V = 12$ והתנגדותה

L_1 הפנימית ניתנת להזנה; נגד משתנה X , שהתנגדותו הולכת $\Omega = 100$; נוריות

L_2 , שעלה כל אחת מהן רשות הסימון $W = 18 \text{ W}$ ו- $V = 6$; ומפסק S .

המגע הנגיד P של הנגד המשתנה X מחלק את התנגדות הנגד המשתנה לשתי

התנגדויות שוות.

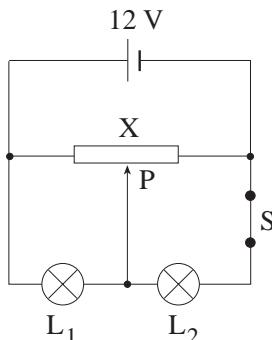

א. מהי משמעות הסימון $W = 18 \text{ W}$ ו- $V = 6$, הרשום על הנוריות? (7 נקודות)

ב. חשב את התנגדות של כל נורה כאשר היא מופעלת באוראה המלא (בהתאם


לרשום עלייה). (7 נקודות).

ג. האם נורה L_1 מאירה באוראה המלא במצב המתוואר בתרשימים? הסבר.

(10 נקודות)


ד. מה תהיה ההשפעה של פתיחת המפסק S על עצמת האור שתיפלט מנורה L_1 ?

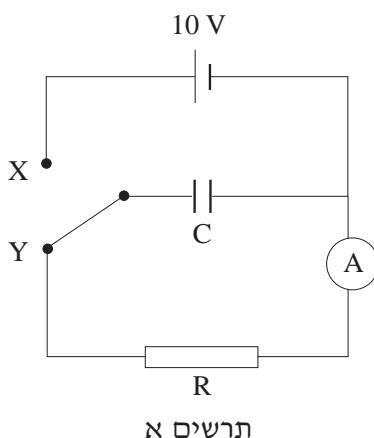הסבר. (תוכל להניח שהתנגדות הנוריות נשארת קבועה). (9 $\frac{1}{3}$ נקודות)



.3. בתרשימים א מתואר מעגל חשמלי שבنته תלמידה.
המעגל כולל מקור מתח שהכאים שלו $V = 10$, קובל
שקיובלו C , נגד שהתנגדותו R , ואמפרמטר
שהתנגדותו ניתנת להזנה.
התלמידה טענה את הקובל
(קצת המפסק נגע ב- X), ולאחר מכן פרקה
את הקובל (קצת המפסק נגע ב- Y — ראה תרשימים א).

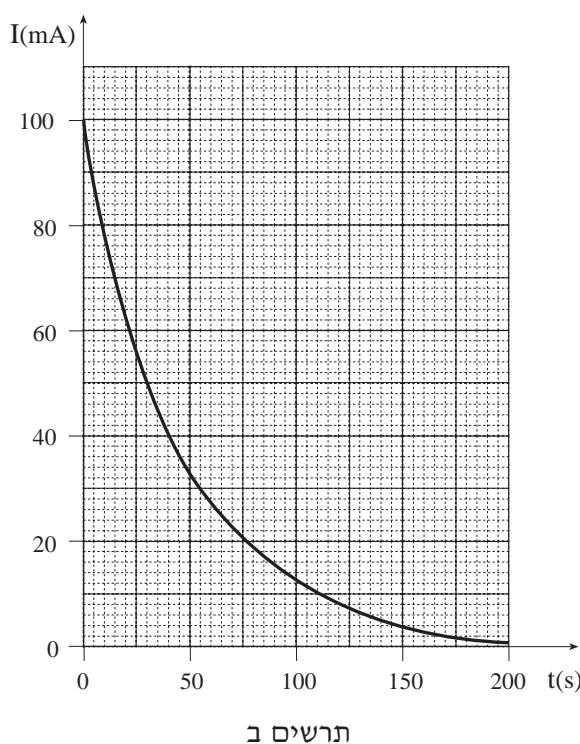בתרשימים ב מתוארת עוקמה של הזרם I (במייליאמפר) שמדדה התלמידה (באמצעות האמפרמטר), כפונקציה של הזמן t במהלך פריקת הקובל. הפריקה מתחלת ברגע $t = 0$
התלמידה מצאה שבין העוקמה לבין הzcיריים יש 465 משכבות קטנות.



/המשך בעמוד 5

(שים לב: סעיפים השאלה בעמוד הבא)

א. הסבר מדוע במהלך הפריקה, הזרם I הולך וקטן כפונקציה של הזמן.

(7 נקודות)

ב. חשב את המטען הכלול שעובר דרך הנגד במהלך הפריקה. (7 נקודות)

ג. חשב את הקיבול C של הקבל. (6 נקודות)


ד. חשב את ההתנגדות R של הנגד. ($\frac{1}{3}$ 7 נקודות)

התלמידה הגדרה פי שניים את ההתנגדות הנגד, וחזרה על תהליך הטעינה והפריקה.

ה. כיצד הכפלת ההתנגדות משפיעה על הזרם בתחילת הפריקה? (6 נקודות)

- .4. בתרשים שלפניך מתוארת טבעת מעגלית דקה שרדיוסה R , והיא טעונה באופן אחיד. בטען חיובי Q .




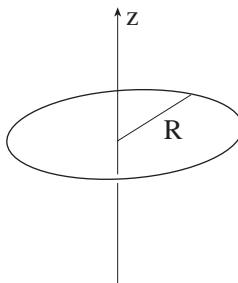
ציר z מוגדר כך: ראשיתו נמצא במרכז הטבעת המעגלית, והוא מאונך למשורט הטבעת, וכוונו החיובי כלפי מעלה (כמפורט בתרשים).



- א. מהו הכוון של השדה החשמלי שהטבעת יוצרת על ציר z , בכל הנקודות ששייעורן $0 > z$? נמק. (6 נקודות)
- ב. מהו הכוון של השדה החשמלי שהטבעת יוצרת על ציר z , בכל הנקודות ששייעורן $0 < z$? נמק. (6 נקודות)
- ג. מהו הגודל של השדה החשמלי במרכז הטבעת? נמק. (7 נקודות)
- ד. מהו הגודל של השדה החשמלי שהטבעת יוצרת על ציר z , בנקודה הרחוקה מאוד מן הטבעת ("באין-סוף")? (לא נדרש הוכחה מתמטית, אך תוכל להראות גם בדרך מתמטית). נמק. (6 נקודות)

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא)

ה. לפניו ארבעה גרפים (1)-(4).

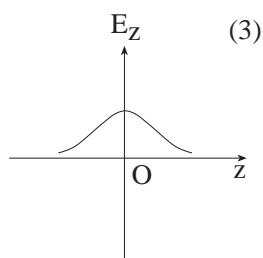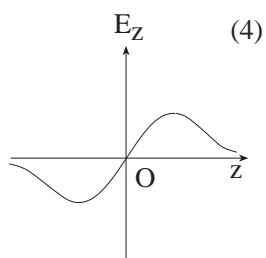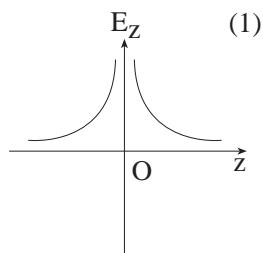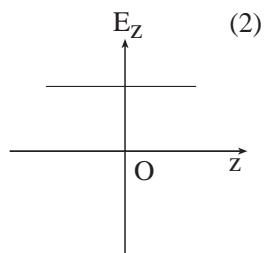

איזה מבין ארבעת הגרפים יכול לתאר את השדה החשמלי לאורך ציר z ,

כפונקציה של z ? נמק. $\left(\frac{1}{3} 8 \text{ נקודות}\right)$

- .5. תלמיד התבקש ליצור שדה מגנטי של 0.005 T בנקודה מסוימת למרחב, באמצעות מקור מתח ותיל נחושת המצופה בשכבה בידוד דקה. אורך התיל 80 cm , קוטרו 0.6 mm והתנגדותו יחידה אורך $\frac{\Omega}{m} = 0.0594$.
- א. התלמיד שקל ליצור לולאה מעגלית אחת שהיקפה 80 cm . איזה זרם היה נדרש כדי ליצור במרכז הלוואה את השדה המבוקש? ($\frac{1}{3} 7 \text{ נקודות}$)
- ב. התלמיד החליט לבנות סילונית ארוכה (יחסית לרדיוסה), על-ידי ליפוף התיל, בשכבה אחת, באופן שכרכוכת הסליל צמודות זו לו.
- ג. איזה זרם נדרש כדי ליצור בתוך הסילונית את השדה המבוקש? (12 נקודות)
- ג'. חשב את ההספק הדרוש כדי ליצור את השדה המגנטי המבוקש:
- (1) בלוואה המתוארת בסעיף א. (7 נקודות)
 - (2) בסילונית המתוארת בסעיף ב. (7 נקודות)

ב ה צ ל ח !

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך